

Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG UND ÜBERSICHT	17
2	SIGNALÉ	19
2.1	Kontinuierliche und diskrete Signale	19
2.1.1	Analogsignale.....	19
2.1.2	Digitalsignale.....	20
2.2	Analoge Welt	20
2.2.1	Analogrechner	21
2.3	Digitale Systeme – digitale Welt.....	22
3	KONVERTIERUNGEN	25
3.1	Digitalisierung	26
3.1.1	Prinzipielle Funktion eines ADU	26
3.1.2	Zeitliche Quantisierung.....	27
3.1.3	Sample and Hold.....	28
3.1.4	Quantisierung der Werte	28
3.1.5	Dynamikumfang.....	29
3.2	Eigenschaften von AD-Wandlern	30
3.2.1	Auflösung und Genauigkeit.....	31
3.2.2	Digitaler Ausgang	32
3.2.3	Abtastrate	32
3.3	Verfahren der Analog-Digital-Umsetzung	33
3.3.1	Übersicht.....	33
3.3.2	Slope-Wandler	34
3.3.3	SAR – Sukzessive Approximation	37
3.3.4	Parallel-Umsetzer.....	38
3.3.5	Pipeline-Umsetzer.....	39
3.3.6	Delta-Sigma-Verfahren	40
3.3.7	Häufig eingesetzte Verfahren	43
3.4	Digital-Analog-Wandlung	43
3.4.1	Summe der Binärstellen.....	44
3.4.2	Wirkungsprinzip	44
3.4.3	R-2R-Leiternetzwerk	45
3.4.4	Ein-Bit-Umsetzer.....	45
3.5	Zusammenfassende Überlegungen	46

4	ZAHLENSYSTEME, INFORMATIONS DARSTELLUNG UND CODIERUNG....	47
4.1	Informationseinheiten	47
4.2	Zahlensysteme	48
4.2.1	Additionssystem.....	49
4.2.2	Dezimalsystem	49
4.2.3	Dualzahlen.....	49
4.2.4	Oktalsystem	51
4.2.5	Hexadezimalsystem	51
4.2.6	BCD-Code	53
4.3	Konvertierung von Zahlensystemen	53
4.4	Negative Dualzahlen.....	56
4.4.1	„Signed magnitude“	57
4.4.2	Komplementdarstellung.....	57
4.5	Binäre Arithmetik – Grundrechenarten im Dualsystem.....	61
4.6	Gleitkommazahlen	64
4.7	Zeichendarstellung und Codierung	67
4.7.1	Wichtige Begriffe.....	67
4.7.2	Codieren und Code.....	68
4.7.3	Gray-Code	71
4.8	Alphanumerische Codes.....	73
4.8.1	Internationale Telegrafenalphabete	73
4.8.2	ASCII-Code.....	73
4.8.3	Weitere Codes.....	76
5	CODESICHERUNG – FEHLERERKENNUNG UND FEHLERKORREKTUR....	78
5.1	Fehlerursachen und Störungen	78
5.1.1	Fehlerarten.....	79
5.1.2	Fehlerkorrektur	80
5.1.3	Redundanz	82
5.2	Zeichenweise Paritätssicherung	83
5.2.1	Paritätssicherung	84
5.2.2	Hamming-Distanz	87
5.3	Weitere Verfahren der Codesicherung	89
5.3.1	Wiederholtes Senden.....	89
5.3.2	Blockprüfzeichen.....	90
5.3.3	Kreuzsicherung.....	92
5.3.4	Hamming-Codes.....	93
5.3.5	Zyklische Blocksicherung – CRC.....	98
5.3.6	Vorwärtsfehlerkorrektur	102

5.3.7	Rückwärtsfehlerkorrektur.....	103
5.3.8	Reed-Solomon-Codes	103
5.4	Zusammenfassung	104
6	DATENKOMPRESSION UND DATENREDUKTION.....	106
6.1	Warum Datenkompression?	106
6.1.1	Redundanzen	107
6.1.2	Datenreduktion in der Biologie.....	108
6.2	Art und Inhalt der Daten.....	108
6.3	Datenkomprimierung.....	110
6.3.1	Kompressionsrate	110
6.3.2	Datenreduktion.....	111
6.4	Kompressionsverfahren	111
6.5	Verlustfreie Kompressionstechniken	113
6.5.1	Lauflängencodierung	113
6.5.2	Variable Length Coding.....	114
6.5.3	LZW-Algorithmus	115
6.5.4	Entropiecodierung	116
6.6	Verlustbehaftete Kompressionstechniken.....	117
6.6.1	Quantisierung, Trunkierung	117
6.6.2	Pruning.....	118
6.6.3	Farbtabelle, Colormapping	118
6.6.4	Vektorquantisierung	118
6.6.5	Transformationstechniken.....	119
6.7	Symmetrische Kompression	120
6.8	Asymmetrische Kompression	120
6.9	Dateiformate für Bilder und Videos	120
6.9.1	JPEG	121
6.9.2	DCT.....	121
6.9.3	JFIF	122
6.10	Kompression von Videodaten	122
6.10.1	MPEG-Verfahren	123
6.10.2	MP3 – Kompression	124
6.11	ZIP und RAR	125
6.11.1	Progressive Kompression.....	125
6.11.2	RAR.....	126
6.12	Zusammenfassung	126

7	KRYPTOLOGIE UND DATENSICHERHEIT	127
7.1	Datensicherheit.....	127
7.2	Geheimhaltung von Nachrichten	128
7.3	Cäsar-Chiffre	129
7.4	Die Enigma	131
7.5	Moderne Blockchiffren.....	132
7.6	Prinzipien kryptographischer Verfahren.....	133
7.6.1	Symmetrische Verfahren	134
7.6.2	Asymmetrische Verfahren	134
7.7	Data Encryption Standard – DES	135
7.8	Nachfolgeverfahren	136
7.8.1	Triple-DES.....	136
7.8.2	Advanced Encryption Standard – AES	137
7.9	Public Key Kryptographie – RSA-Algorithmus	137
7.9.1	RSA-Algorithmus	138
7.9.2	Schlüsselerzeugung	139
7.9.3	Zahlenbeispiel	140
7.10	Anwendungsbereiche	141
7.11	Post-Quanten-Kryptographie	142
8	KOMMUNIKATION, BUSSYSTEME UND SCHNITTSTELLEN	144
8.1	Grundlagen der Netzwerktechnik	144
8.1.1	Aufbau eines Netzwerks.....	145
8.1.2	Protokolle der Netzwerktechnik	145
8.1.3	Schichtenmodelle.....	145
8.2	ISO/OSI-7-Schichtenmodell	146
8.2.1	Protokolle im OSI-Schichtenmodell	146
8.2.2	Die sieben Schichten	147
8.3	Netzwerk-Topologien	150
8.3.1	Topologie und Datentransfer	150
8.3.2	Physische Topologien.....	151
8.4	Zugriffsmechanismen – Arbitrierung	153
8.4.1	Zugriffsverfahren.....	154
8.4.2	Master/Slave-Verfahren.....	155
8.4.3	CSMA/CD-Verfahren	155
8.4.4	Token-Prinzip	157
8.5	Übertragungsarten	158
8.5.1	Datenrichtung	159

8.5.2	Serien- und Parallelübertragung.....	160
8.5.3	Synchrone und asynchrone Übertragung	162
8.6	Bussysteme	165
8.6.1	Rechner-interne Busse.....	166
8.6.2	USB – Universal Serial Bus	167
8.7	Feldbusse	169
8.7.1	Feldbusse in der Automatisierungs- und Prozesstechnik	169
8.7.2	Vorteile und Auswahlkriterien	170
8.7.3	Der Feldbus im ISO/OSI-Referenzmodell	171
8.7.4	Besonders verbreitete Feldbusse	172
8.8	PROFIBUS	173
8.8.1	Eigenschaften und Aufbau	174
8.8.2	Standard RS-485	175
8.8.3	PROFIBUS-Protokoll	177
8.8.4	Schicht 7 beim PROFIBUS.....	180
8.8.5	PROFIBUS-Profile	180
8.9	Internet-Protokollfamilie TCP/IP	181
8.9.1	TCP/IP-Referenzmodell.....	182
8.9.2	Funktionen der Schichten	182
8.9.3	Die IP-Adresse	183
8.9.4	IPv4-Datenpakete	184
9	BOOLESCHE ALGEBRA	186
9.1	Logische Verknüpfungen.....	186
9.1.1	Wahrheitstabelle	186
9.1.2	Schaltalgebra	187
9.1.3	Kontaktlogik	188
9.2	Binäre Grundverknüpfungen.....	189
9.2.1	Negation	189
9.2.2	UND-Verknüpfung	189
9.2.3	ODER-Verknüpfung	190
9.2.4	Symbole	191
9.3	Weitere Verknüpfungen	192
9.3.1	NAND	192
9.3.2	NOR	194
9.3.3	Antivalenz	195
9.3.4	Äquivalenz.....	196
9.4	Vorrang- und Klammerregeln	198
9.5	Gesetze der booleschen Algebra	199
9.6	De Morgansche Gesetze	201

9.7	Konsensusregeln.....	204
9.8	Aufstellung logischer Funktionen	205
9.8.1	Disjunktive Normalform.....	206
9.8.2	Konjunktive Normalform.....	207
9.9	Karnaugh-Veitch-Diagramme	210
9.10	Weitere Vereinfachungen.....	213
9.11	Ziel der Minimierungen	216
9.12	Der Simulator „Logic Friday“	216
 10	FUNKTIONSEINHEITEN DER DIGITALTECHNIK	223
10.1	Schaltungssysteme.....	223
10.1.1	Schaltnetz und Schaltwerk.....	223
10.1.2	Asynchron-Schaltwerk	225
10.1.3	Synchron-Schaltwerk	226
10.2	Typische Schaltnetze	227
10.2.1	Multiplexer, Demultiplexer	227
10.2.2	Codierer.....	229
10.3	Addierwerke	231
10.3.1	Halbaddierer	232
10.3.2	Volladdierer.....	233
10.3.3	Addierer-Kaskade.....	234
10.3.4	CLA-Addierer	235
10.4	Digitale Speicher: Flipflops	237
10.4.1	Erste Speicher	237
10.4.2	Arten von Flipflops	238
10.5	Typische Schaltwerke	247
10.5.1	Register	247
10.5.2	Zähler	252
10.6	Hazards und Glitches	257
 11	SIMULATION DIGITALER SCHALTUNGEN	259
11.1	Simulation	259
11.2	Das Programm <i>Logisim</i>	260
11.2	Erste Schritte	262
11.3	Weitere Möglichkeiten.....	265
11.4	Auswahlschaltungen.....	269

11.5	Arithmetik	270
11.6	Flipflops	272
11.7	Zähler	278
11.8	Weitere Funktionen und Anwendungen.....	281
11.9	RAM-/ROM-Speicher.....	284
11.10	Projekt.....	288
12	KIPPSCHALTUNGEN DER DIGITALTECHNIK.....	291
12.1	Astable Kippschaltungen.....	291
12.2	Schmitt-Trigger	292
12.3	Der NE555	294
12.4	Monostabile Kippschaltungen.....	296
13	DIGITALE SCHALTKREISFAMILIEN	300
13.1	Kurze Geschichte der Halbleitertechnik.....	300
13.1.1	Erfindung des Transistors	301
13.1.2	Integrierte Schaltkreise.....	301
13.1.3	Gesetz des Gordon Moore	302
13.2	Logikfamilien.....	304
13.3	Erste Logikfamilien.....	307
13.3.1	RTL-Schaltkreise	307
13.3.2	DTL-Schaltkreise.....	308
13.4	TTL – Transistor-Transistor-Logik	309
13.5	Integrierte Injektionslogik	312
13.6	Emittergekoppelte Logik	314
13.7	Feldeffekttransistoren	315
13.7.1	MOSFET.....	316
13.7.2	Schaltkreise in PMOS- und NMOS-Technik.....	318
13.7.3	Schaltkreise in NMOS-Technik	320
13.8	CMOS-Technologie.....	321
14	GRUNDLAGEN PROGRAMMIERBARER LOGIK	325
14.1	Einführung	325
14.2	Halbleiterspeicher – Übersicht	327

14.3 Festwertspeicher	328
14.3.1 PROM	329
14.3.2 EPROM und EEPROM	330
14.3.3 Flash-Speicher	331
14.4 Schreib-Lesespeicher RAM	332
14.5 Einfache programmierbare Logikbausteine	333
14.5.1 Prinzip einer PLA	334
14.5.2 Verbindungen.....	335
14.6 Löschbare Konfigurationen.....	343
14.6.1 EPLD	343
14.6.2 EEPROM-Speicherung	344
14.6.3 SRAM-Speicherung.....	344
14.7 Erweiterungen.....	345
14.7.1 Rückkopplung.....	347
14.7.2 Registerausgänge	347
14.7.3 OLMCs	348
14.8 Komplexe Logikbausteine – CPLDs	349
14.8.1 Aufbau.....	350
14.8.2 Anwendungen.....	351
14.9 Field Programmable Gate Array – FPGA.....	351
14.9.1 CLB und Look up table.....	352
14.9.2 Spezifikationen.....	353
 15 BESCHREIBUNG DIGITALER SCHALTUNGEN MIT VHDL	355
15.1 VHDL-Grundlagen.....	355
15.1.1 Abstraktionsebenen.....	355
15.1.2 Prinzipielle Funktionsweise	356
15.2 Grundstruktur eines VHDL-Modells.....	357
15.3 Der Quellcode	359
15.4 Beispiel Verkehrszählung	362
15.4.1 Entities	362
15.4.2 Architecture	364
15.4.3 Komponenten	365
15.4.4 Deklaration Verkehrszählung.....	365
15.5 Anweisungen	366
15.5.1 Nebenläufige Signalzuweisungen	367
15.5.2 Prozesse	372
15.5.3 Instanziierung.....	374
15.6 Komplettierung des Beispiels	375

15.7 Verifikation und Hardwarerealisierung	376
Schlussbetrachtung	377
16 EINFÜHRUNG IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK	378
16.1 Ein wenig Geschichte	378
16.2 Abgrenzung der Begriffe	380
16.3 Rechnerarchitekturen	382
16.3.1 Von-Neumann-Architektur	382
16.3.2 Harvard-Architektur	384
16.3.3 RISC- und CISC-Architekturen	385
16.3.4 Mehrkernprozessoren	385
16.4 Komponenten eines Mikroprozessors	387
16.4.1 Bussystem	388
16.4.2 Prozessor	389
16.4.3 Steuerwerk	390
16.5 Prinzip der Befehlsausführung	392
16.5.1 Holphase	392
16.5.2 Ausführungsphase	393
16.6 Speicher	393
16.7 Programmierung	395
16.7.1 Programmiersprachen	395
16.7.2 Grundform von Befehlen	396
16.7.3 HEX-Schreibweise	398
16.7.4 Assemblersprache	399
16.7.5 Aufbau eines typischen Befehlssatzes	401
16.7.6 Adressierungsarten	403
16.8 Mikrocontroller	408
16.8.1 Struktur eines Mikrocontrollers der Familie 8051	409
16.8.2 Erweiterung mit externem Speicher	412
17 GRUNDLAGEN DER AUTOMATENTHEORIE	415
17.1 Reale Automaten	415
17.2 Endliche Automaten	417
17.3 Endliche Automaten ohne Ausgabe	424
17.4 Endliche Automaten mit Ausgabe	428
17.5 Mealy und Moore	430
17.5.1 Mealy-Automat	430
17.5.2 Moore-Automaten	431

17.5.3	Moore-Schaltwerk.....	433
17.5.4	Automat als Moore-Schaltwerk	434
17.5.5	Überführung in ein Mealy-Schaltwerk	434
17.6	Nanocomputer als Automat.....	435
18	AUSBLICK – ZUKÜNSTIGE ENTWICKLUNGEN.....	437
18.1	Foto-Lithografie	437
18.1.1	Licht-Wellenlänge	438
18.1.2	Neue Belichtungsverfahren.....	440
18.2	Supercomputer	441
18.3	Visionen	441
18.3.1	Ein Atom pro Bit	443
18.3.2	Die dritte Dimension	445
18.3.3	Quantencomputer.....	446
18.3.4	Photonische Computer	447
18.3.5	Multiferroika	448
18.4	Die Vergänglichkeit digitaler Daten	449
	SCHLUSSWORT	453
	STICHWORTVERZEICHNIS.....	454